

# **PROJET LOGIQUE PROGRAMMABLE**

Timer Intel 8254

## Table des métiers

Introduction.....	2
Modélisation du timer dans l'environnement Modelsim .....	2
Modélisation de Dialogue CPU .....	2
Modélisation de gestion buffer .....	5
Modélisation de décompt_mode0, premier modèle .....	6
Modélisation de décompt_mode0, niveau 2 .....	7
Modélisation du timer complet.....	8
Tests du timer dans l'environnement Modelsim .....	9
Synthèse du timer dans l'environnement Quartus Lite .....	11
Synthèse de l'entité "gestionDialogue.vhd" .....	11
Synthèse de l'entité "gestionBuffer" .....	11
Synthèse du décompteur .....	12
Synthèse du timer .....	13
Intégration du timer sur la plateforme DE10-Lite .....	14
Conclusion .....	16
Annexes .....	17
Annexe 1 - Code du paquet "D7_D0_package.vhd" .....	17
Annexe 2 - Code d'entité "gestionDialogue.vhd" .....	18
Annexe 3 - Code d'entité "gestionBuffer.vhd" .....	20
Annexe 4 - Code du décompteur_mode0_niveau1 .....	20
Annexe 5 - Code de l'entité "décompteur_seule.vhd" .....	21
Annexe 6 - Code de l'entité "resetDemandeChargement.vhd" .....	21
Annexe 7 - Code de l'entité "detectionZero.vhd" .....	22
Annexe 8 - Code du décompteur_mode0_niveau2 .....	22
Annexe 9 - Code de la bascule RS (Set-Reset) .....	23
Annexe 10 - Code du timer.....	23
Annexe 11 - Code d'entité tête de la carte .....	24

## Introduction

Ce projet consiste en la modélisation et la synthèse d'un timer Intel 8254 sur la plateforme DE10-Lite. Pour cela nous avons découpé le projet en deux parties. Dans la première, nous l'avons modélisé et simulé dans le logiciel Modelsim. Dans la deuxième partie, nous avons synthétisé le timer sur FPGA (MAX10) et l'a finalement intégré sur la carte DE10-Lite.

Pour simplifier le projet, nous avons passé en revue la solution fonctionnelle trouvée dans les Travaux Pratiques de MCSE. À partir de cette étude, nous avons divisé le projet du timer en trois entités. La première entité traite les communications de la CPU, c'est-à-dire qu'elle gère un mot de contrôle et envoie (ou reçoit) une valeur en 3 différents modes (on parle alors de Gestion dialogue). Une autre entité gère le bus buffer (Gestion buffer) et l'autre décompte la valeur du timer en mode d'opération 0 (Décompt\_mode0). Cette division du projet est illustrée à la figure 1 ci-dessous.

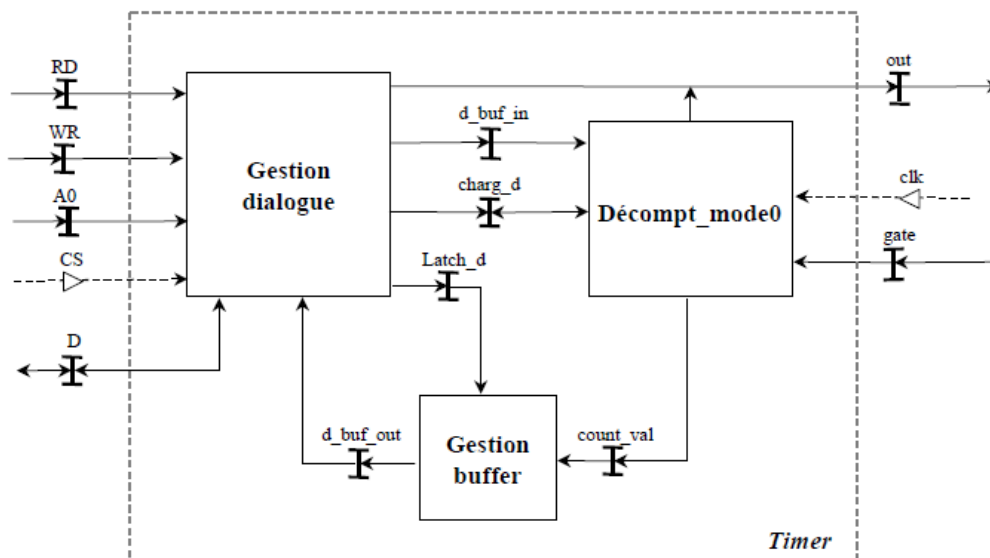


Figure 1 - Structure fonctionnelle du Timer 8254

## Modélisation du timer dans l'environnement Modelsim

### Modélisation de Dialogue CPU

Le CPU est un composant qui configure le timer en utilisant la variable D. Il s'agit d'une variable de 8 bits qui peut avoir deux types des données: un mot de contrôle ou une valeur. Dans le cas où la variable D a une valeur, nous avons deux possibilités: soit cette valeur sera envoyée au décompteur, soit elle sera envoyée à la CPU. S'il est envoyé à la CPU, il sera affiché sur l'écran à 7 segments de la carte DE10-Lite.

Le mot de contrôle est composé de quatre parties. Les deux premiers bits sont utilisés pour le *Select Counter* (SC). Les deux bits suivants sont les bits de *Read/Write* (RW). Il y a ensuite trois

bits pour le *Mode* (M) et un bit pour le *Binary Coded Decimal* (BCD). L'ordre des quatre parties dans le mot de contrôle est indiqué à la figure 2 ci-dessous.

D <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
SC1	SC0	RW1	RW0	M2	M1	M0	BCD

Figure 2 - Trame de la variable D

Dans notre projet, nous n'avons qu'un seul décompteur. Nous n'avons donc pas utilisé les bits SC. De plus nous n'avons pas utilisé les bits du *Mode*, parce que notre *Mode* est toujours 0. Enfin le bit BCD n'est pas également utilisé. Donc, dans notre projet, nous utilisons uniquement les bits RW. Les bits RW nous montrent la configuration qu'aura le timer lorsque la CPU lira la variable D. Cette partie de la trame D peut avoir quatre états: Latch, Least Significant Bit (LSB), Most Significant Bit (MSB) ou LSB et MSB ensemble (MSB+LSB). Ces options sont montrées dans la figure 3 au-dessous.

**RW—Read/Write**  
**RW1 RW0**

0	0	Counter Latch Command (see Read Operations)
0	1	Read/Write least significant byte only
1	0	Read/Write most significant byte only
1	1	Read/Write least significant byte first, then most significant byte

Figure 3 - Table de la variable RW

L'entité qui implémente la gestion CPU doit configurer le timer dans un ces modes selon les entrées reçues. C'est-à-dire que cette entité enverra au CPU la valeur qui est dans les bits moins forts ou les bits plus forts de la variable *d\_buf\_out*. Il envoie également au décompteur, la valeur dans les bits moins forts ou les bits plus forts de la variable *d\_buf\_in*.

Enfin cette entité peut aussi être dans l'état *Latch*, ce qui fait le décomptage. Dans ce cas, le buffer n'est pas mis à jour et la variable *d\_buf\_out* reste toujours avec la même valeur. La spécification fonctionnelle de cette entité est montrée dans la figure 4.

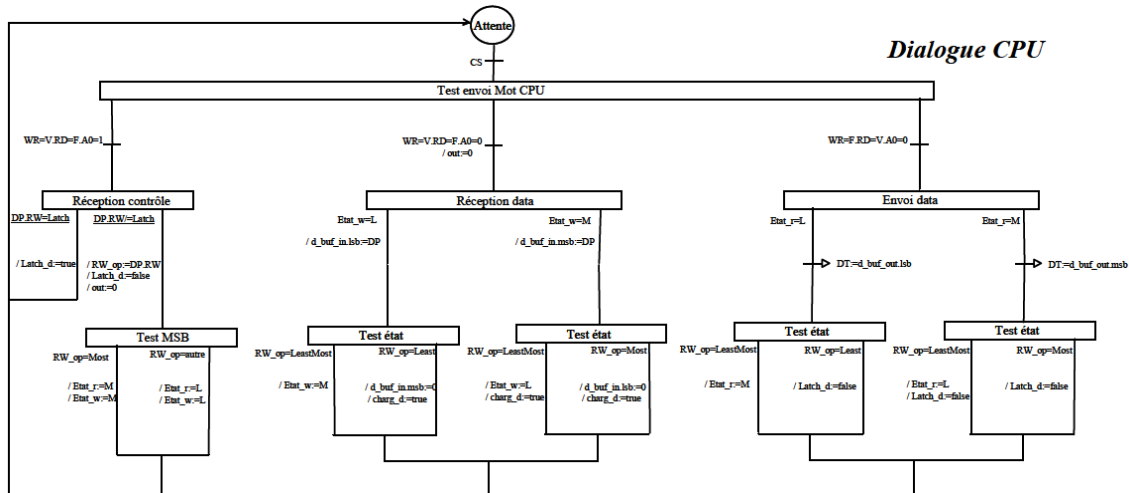


Figure 4 - Spécification fonctionnelle de la gestion CPU

Après avoir étudié le fonctionnement de cette entité, nous avons commencé à le modéliser. Cette partie a été réalisée au début sous une machine d'état, car nous avons 9 états différents (*attente*, *test\_envoi*, *reception\_controle*, *reception\_data*, *envoi\_data*, *testMSB*, *test\_etat\_recLSB*, *test\_etat\_recMSB*, *test\_etat\_envoi*). Nous avons également écrit une fonction qui nous permettait de traduire les noms d'états dans la représentation deux bits. Cela nous a permis de faire référence aux états par nom plutôt que par bits. Cette fonction est montrée dans l'annexe 1.

Nous avons ensuite modélisé l'entité *gestionDialogue* qui gère la CPU. Finalement, nous avons fait une simulation pour voir les résultats. Cette simulation est montrée dans la figure 5 au-dessous.

 


Figure 5 - Simulation initiale de l'entité *gestionDialogue*

À partir de la simulation, nous avons constaté que l'état a changé à chaque coup d'horloge, mais le comportement de cette entité n'était pas exactement parfait. Le comportement attendu était de changer la configuration du timer. Nous avons donc changé cette entité pour qu'elle puisse exécuter une fonction de la configuration du timer à chaque coup d'horloge. Enfin nous avons effectué une simulation pour assurer le bon fonctionnement de cette entité. Cette simulation est montrée dans la figure 6 ci-dessous.

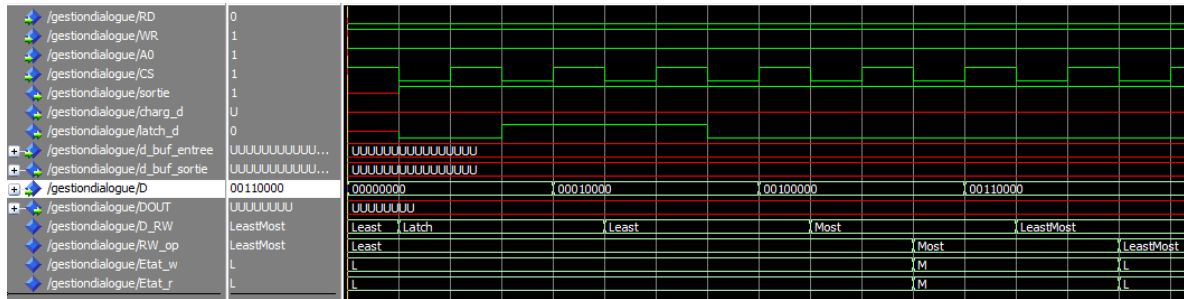


Figure 6 - Simulation finale de l'entité gestionDialogue

Les résultats de la simulation de la partie de réception de contrôle sont affichés, car c'est là que nous avons identifié l'erreur. Lorsque nous avons corrigé l'erreur, nous avons simulé les autres fonctions. Nous montrons ci-dessous (aux figures 7 et 8 respectivement) la simulation de l'écriture et de la lecture. Nous l'avons fait pour les modes LSB, MSB et enfin LSB + MSB.

 


Figure 7 - Simulation de l'entité gestionDialogue - Écriture

 


Figure 8 - Simulation de l'entité gestionDialogue - Lecture

La description VHDL de cette entité est présentée à l'annexe 2. Dans la simulation, la variable D est décrite comme un bus à trois états bidirectionnel, implémenté dans cette entité. Cette entité est celle avec laquelle nous avons le plus de difficultés, car c'est l'entité principale qui assure le respect du cahier des charges. Au début, nous avons eu du mal à comprendre ses différentes caractéristiques, ainsi que ses entrées et ses sorties.

## Modélisation de gestion buffer

L'entité qui gère le buffer (variable `d_buf_out`) garantit que, sauf si le timer est à l'état *Latch*, la valeur du buffer sera mise à jour avec la valeur du décompteur. Si le timer est à l'état *Latch* nous continuons à décompter, mais on ne mettons pas à jour le buffer. Sa solution fonctionnelle est plus simple (montré dans la figure 9 ci-dessous). Elle vérifie la valeur de la variable *Latch\_d* et, si cette variable est false, la valeur du bus `d_buf_out` devient la valeur du décompteur. Ce cas est produit dans le cas où nous voulons écrire la valeur du décompteur

dans le périphérique externe où quand nous voulons changer le mode du timer (MSB, LSB, MSB+LSB).

Cette fonction est activée en modifiant les valeurs des entrées *Latch\_d* et *count\_val*. Nous avons donc écrit un processus avec ces deux entrées. Son code VHDL est trouvé dans l'annexe 3. Pour cette entité nous n'avons pas eu beaucoup des difficultés, mais nous devons faire attention quand nous faisons l'intégration sur la carte, pour assurer qu'elle est bien implémentée par un latch.

 


Figure 9 - Spécification fonctionnelle de la gestion du buffer

## Modélisation de décompt\_mode0, premier modèle

Le décompteur est un composant qui décompte la valeur du timer (sur 16 bits) en mode d'opération 0. Il se réinitialise lorsqu'il atteint zéro, donc sa valeur n'est jamais inférieure à zéro. Dans notre programme, lorsque le décompteur atteint zéro, il revient à la valeur maximale possible (tous les bits égaux à "1").

Cette entité utilise l'entrée GATE pour décompter. L'entrée GATE doit être égale à "1" pour que le décompteur puisse commencer. Et tant que l'entrée est égale à zéro, le décomptage arrête. Elle peut aussi charger une valeur transmise par le CPU, mais lorsque la variable *charg\_d* est égale à "1", elle doit indiquer après que le chargement a été effectué correctement (en remettant la valeur de *charg\_d* à "0").

De plus elle doit aussi indiquer quand sa valeur atteinte zéro, en utilisant la sortie variable *out*. Cette sortie égale a "0" si la valeur du décompteur est supérieur à zéro et "1" quand sa valeur atteint zéro. Après la remise à zéro, le compteur revient à sa valeur maximale, ce qui se produit lorsque les 16 bits ont la valeur "1". Cela nous donne  $2^{16} - 1 = 65535$  (ou FFFF). Enfin, la CPU doit pouvoir lire la valeur actuelle du décompteur. Pour ce faire, il doit transmettre sa valeur à l'entité qui gère le buffer.

Nous avons modélisé cette entité en deux parties. Au début, nous l'avons modélisée comme une seule entité, mais nous l'avons modifiée pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Dans cette première modélisation, nous avons utilisé deux variables du type buffer *resetCharg\_d* et *setZero* pour réinitialiser les variables partagées *charg\_d* et *out* respectivement. Le code de cette partie se trouve à l'annexe 4.

Nous avons simulé le décompteur pour vérifier que le chargement d'une valeur qui se trouve dans le bus *d\_buf\_in* a été bien fait. Il a également été noté que ce décomptage fonctionne bien. De plus, après le chargement de la valeur, la variable *resetCharg\_d* est définie sur 1. Cela permet de réinitialiser la variable *charg\_d*. De plus, lorsque le décompteur atteint 0, nous voyons que le signal *setZero* devient 1 et qu'il s'agit donc de la réinitialisation de la variable out. Cette simulation est illustrée à la figure 10 ci-dessous.

 


Figure 10 - Simulation du décompteur niveau 1

## Modélisation de décompt\_mode0, niveau 2

Ensuite nous avons amélioré le décompteur qui a été fait auparavant. Pour cela nous avons segmenté le décompteur en trois entités. L'entité *resetDemandeChargement* qui gère la variable qui remis à zéro la variable *charg\_d*, l'entité *detectionZero* qui vérifie si la valeur du décompteur arrive à zéro et qui mettre à 1 la valeur de la sortie *out* et l'entité *décompteur* qui fait proprement dit le décomptage d'une valeur ainsi que fait le chargement d'une valeur transmis par la CPU dans le décompteur. La structure fonctionnelle du décompteur\_mode 0 avec ces trois entités est dans la figure 11 ci-dessous.

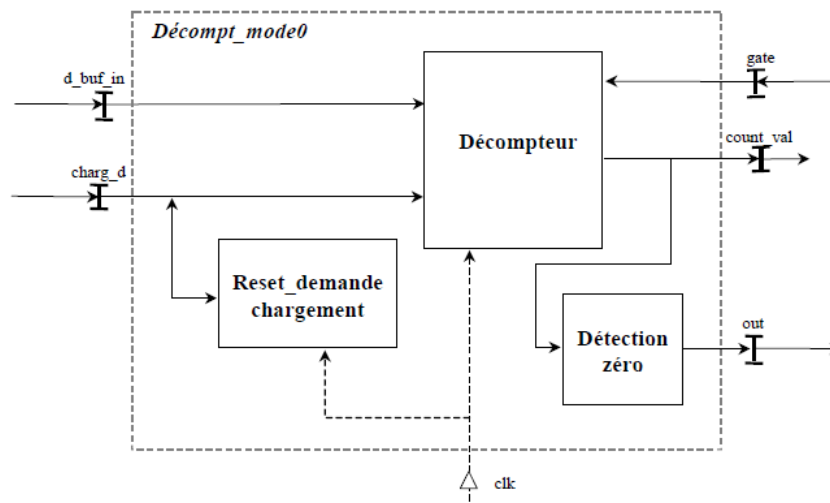


Figure 11 - Structure fonctionnelle du décompteur\_mode 0

Le premier composant que nous avons fait était le décompteur, car nous avons déjà le code de base du décomptage grâce au premier modèle que nous avons. Le but de cette entité est de décompter une variable si l'entrée GATE est égale à "1". Il charge également la valeur transmise par la CPU lorsque la variable *charg\_d* est égale à "1". Son code est dans l'annexe 5. Pour nous assurer que cette entité de décomptage a été bien réalisée, nous avons simulé



cette entité pour en évaluer le comportement. Cette simulation est illustrée à la figure 12 ci-dessous.

 


Figure 12 - Simulation du décompteur

Ensuite nous avons fait l'entité `resetDemandeChargement`. Cette entité est simple, car elle doit faire la gestion de la variable `charg_d` du décompteur\_mode 0. Elle envoie une sortie (variable `resetCharg_d`) avec la valeur égale à "1" si la variable `charg_d` est égale à "1", sinon elle envoie "0". Cette sortie sera utilisée pour remettre la variable `charg_d` à "0". Son code figure à l'annexe 6.

Enfin nous avons modélisé l'entité `detectionZero` vérifie si la valeur du décompteur est égal à zéro. Si tel est le cas, la variable de sortie est définie sur "1". Sinon la variable de sortie est définie sur "0". Son code figure à l'annexe 7.

Pour finir ce modèle, nous avons créé une seule entité comprenant les trois entités (Annexe 8). Nous avons ensuite exécuté une simulation pour vérifier le comportement du décompteur\_mode 0. Cette simulation est illustrée à la figure 13 ci-dessous.

 


Figure 13 - Deuxième simulation du décompteur

## Modélisation du timer complet

Enfin, avec tous les composants modélisés et déjà testés séparément, nous avons procédé à la modélisation du timer Intel 8254 dans le logiciel. Avant de procéder à l'édition du timer, nous avons réfléchi aux variables partagées de la spécification. Nous avons recherché des variables qui pourraient poser un problème, car elles ont un accès en écriture par deux entités différentes et ont identifié `charg_d` et `out`. Nous avons vu que ces entités en particulier utilisaient simplement ces variables partagées pour écrire 1 ou 0. En raison de la simplicité de ces variables, nous les avons modélisées sous la forme d'une bascule RS (Reset-Set). La description VHDL figure à l'Annexe 9.

 


Figure 14 - Description d'une bascule RS (portes logiques et tableau-vérité)

Les autres variables étaient unidirectionnelles, ce qui signifie qu'une entité l'a écrite et une autre l'a lue. Un simple signal logique peut être utilisé pour ceux-ci. Enfin, nous avons créé l'entité timer (donnée dans l'annexe 10). Il s'agit de l'entité de niveau supérieur dans laquelle nous avons lié les composants précédents à l'aide de signaux intermédiaires.

## Tests du timer dans l'environnement Modelsim

Pour effectuer des tests dans l'environnement Modelsim, nous avons modifié le bus directionnel D pour un bus d'entrée DIN et un bus de sortie DOUT. Nous avons ajouté deux sorties : *charg\_d* (1 bit) et *d\_buf\_out* (16 bits) afin de mieux visualiser la simulation qui sera implémentée dans la carte.

Dans la première simulation (figure 15 ci-dessous), nous voyons les fonctions d'écriture et de lecture de valeurs dans MSB + LSB.

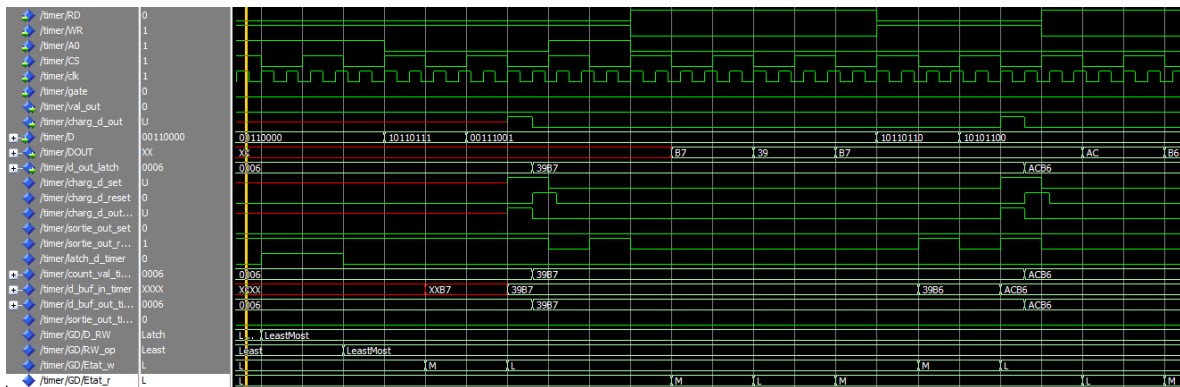


Figure 15 - Simulation d'écriture et lecture du timer MSB+LSB

Nous avons ensuite effectué une simulation pour vérifier le comportement du décomptage, du buffer et de la commande latch. La figure 16 ci-dessous illustre une simulation du décomptage d'une valeur chargée. Dans ces résultats, nous voyons la valeur du décompteur décroître ainsi que la fonctionnalité correcte de la commande latch. Comme nous nous y attendions, la sortie du décompteur *d\_out\_latch* cesse de recevoir la valeur du décompteur, même si cette valeur continue à diminuer. Nous voyons également le signal interne *sortie\_out\_set* défini sur "1" lorsque la valeur du décompteur atteint zéro. Ce signal est le signal défini de la bascule RS de la variable partagée *out*. Par conséquent, nous voyons

également la bascule correctement simulée, car la valeur de la sortie d'horloge *val\_out* est définie sur "1" en même temps que le signal *output\_out\_set* est défini sur "1".

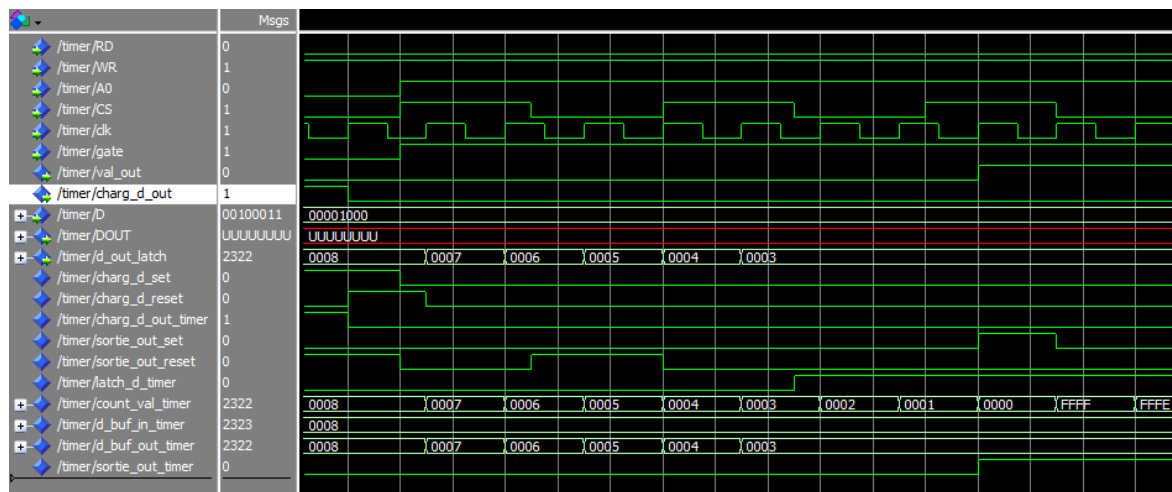


Figure 16 - Simulation de décomptage du timer

Ensuite, nous avons continué la simulation pour voir si la commande latch a été bien modélisée. Nous voyons dans la figure 17 ci-dessous que la sortie du timer *d\_out\_latch* a la valeur 0x0003 quand la sortie du décompteur *count\_val\_timer* change des valeurs. Au moment que nous sortons de l'état *latch*, nous voyons bien que la sortie du timer assume la valeur du buffer. Nous voyons que cette entité a été bien réalisée. En plus, nous voyons que la sortie qui montre quand le timer atteint zéro (variable *val\_out*) est mis à "0" à ce moment, car nous avons changé la configuration du timer.

 


Figure 17 - - Simulation de la commande latch du timer

## Synthèse du timer dans l'environnement Quartus Lite

Après la validation de la simulation du projet dans l'environnement Modelsim, nous avons étudié la synthèse du projet. Nous avons vu les vues RTL (*Register Transfer Level*) de différentes entités pour mieux comprendre comment elles ont été synthétisées et éventuellement apporter des corrections si nous constatons une anomalie.

### Synthèse de l'entité "gestionDialogue.vhd"

Nous avons commencé par étudier la synthèse de l'entité qui fait la Dialogue CPU. Nous avons aperçu que cette entité est très complexe avec des nombreux éléments logiques et registres. Nous pouvons voir cette complexité dans la compilation de l'entité, montrée dans la figure 18 ci-dessous.

Top-level Entity Name	gestionDialogue
Family	MAX 10
Device	10M50DAF484C7G
Timing Models	Final
Total logic elements	50 / 49,760 ( < 1 % )
Total registers	33
Total pins	55 / 360 ( 15 % )

Figure 18 - Compilation de l'entité qui fait le Dialogue CPU

Nous avons vu aussi la vue RTL de cette entité. Nous avons vu les registres nécessaires et présents dans notre description VHDL (*d\_buf\_sortie*, *DOUT*, etc.) ainsi que les éléments de liaison qui réalisent le comportement décrit par les graphes et le code VHDL.

### Synthèse de l'entité "gestionBuffer"

Dans la synthèse de l'entité qui gère le buffer, il est intéressant de remarquer qu'elle a été bien faite, parce que dans le vu RTL (figure 19 ci-dessous) nous voyons des latches et nous remarquons également que, dans les résultats de la compilation (figure 20 ci-dessous), il n'y a pas des bascules.

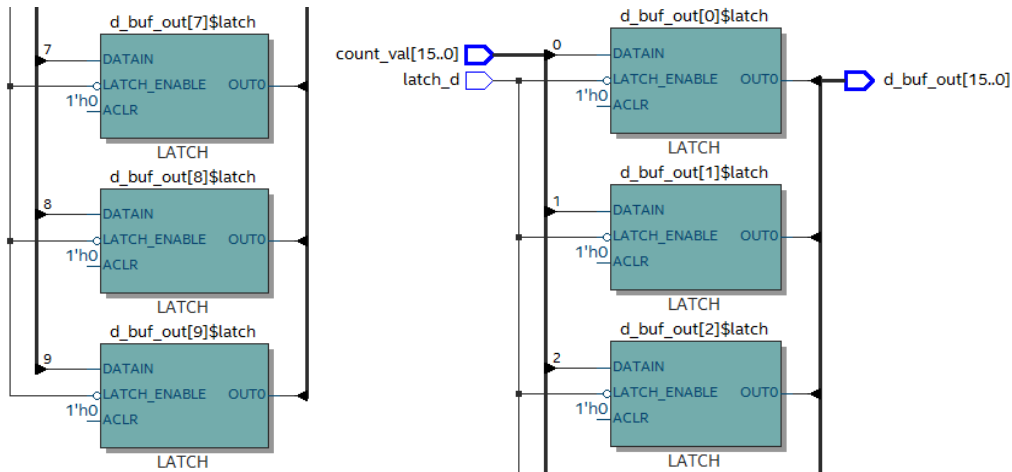


Figure 19 - Vue RTL de l'entité "gestionBuffer"

Top-level Entity Name	gestionBuffer
Family	MAX 10
Device	10M50DAF484C7G
Timing Models	Final
Total logic elements	17 / 49,760 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	33 / 360 (9 %)

Figure 20 - Résultats de la compilation de l'entité "gestionBuffer"

## Synthèse du décompteur

Enfin, la dernière entité sur laquelle nous avons étudié la synthèse est le décompteur. Après synthèse, nous avons obtenu le RTL présenté à la figure 21 ci-dessous. Nous pouvons également voir les trois autres entités que nous avons modélisées.

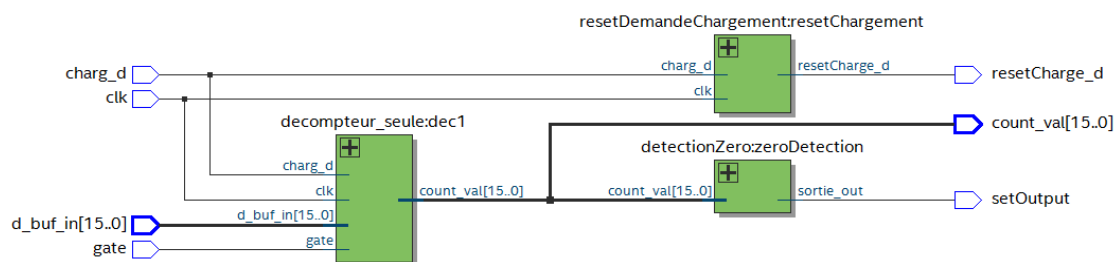


Figure 21 - Vue RTL initial du décompteur

Pour faire une étude plus précise du décompteur, nous avons examiné les matériels de chaque partie. Nous pouvons voir à la figure 22 que le décompteur utilise une registre de 16 bits pour sauvegarder sa valeur ainsi qu'une bascule pour gérer la réinitialisation de la variable charg\_d. Cela donne un total de 17 bascules, comme montrent les résultats de la compilation (figure 23). Nous voyons également l'implémentation d'un additionneur de 16 bits pour le décomptage, ainsi qu'un comparateur pour la détection du 0.

 


Figure 22 - Vue RTL du décompteur

Top-level Entity Name	decompteur
Family	MAX 10
Device	10M50DAF484C7G
Timing Models	Final
Total logic elements	24 / 49,760 (< 1 %)
Total registers	17
Total pins	37 / 360 (10 %)

Figure 23 - Résultats de la compilation

## Synthèse du timer

Pour examiner les entrées et sorties du timer, nous avons créé un bloc timer à partir de la description VHDL que nous avons écrit. Ce bloc est montré dans la figure 24 ci-dessous.

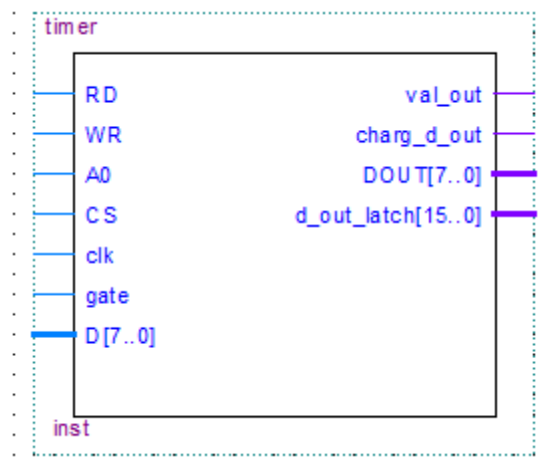


Figure 24 - Bloc du timer

Ensuite, nous avons étudié la synthèse du timer dans la vue RTL montré à la figure 25 ci-dessous. Nous pouvons voir le timer composé du dialogue CPU, du décompteur, de la gestion du buffer et les deux variables partagées en accès en écriture double, implémenté par des bascules RS asynchrones.



Top-level Entity Name	timer
Family	MAX 10
Device	10M50DAF484C7G
Timing Models	Final
Total logic elements	93 / 49,760 ( < 1 % )
Total registers	50
Total pins	40 / 360 ( 11 % )

## Intégration du timer sur la plateforme DE10-Lite

Ensuite, nous avons regardé le vu RTL de cette entité (figure 27 ci-dessous). Nous voyons que le timer a été correctement implémenté en ce qui concerne les signaux d'entrée et de sortie.

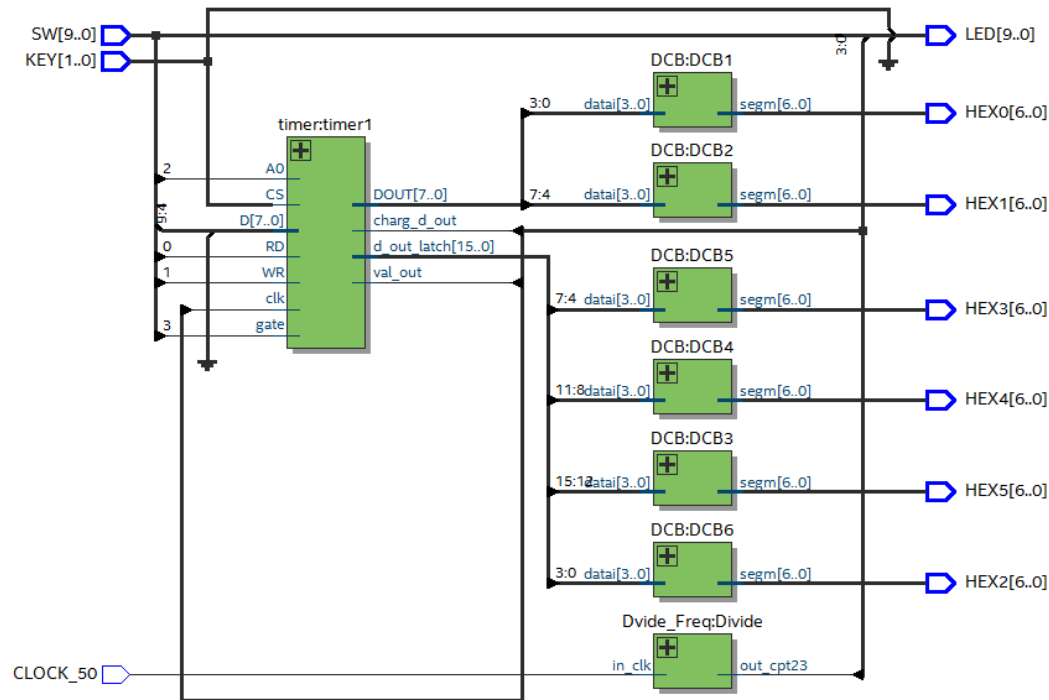


Figure 27 - Vue RTL de l'entité tête du projet

Pour conclure notre projet, nous avons chargé notre code sur la carte DE10-Lite et l'avons testé. Lors de nos tests, nous avons essayé toutes les options de configuration du timer, l'écriture d'une valeur, la lecture d'une valeur et le décomptage. Comme dans les simulations, les tests ont été concluants et le projet a bien fonctionné. La figure 28 ci-dessous montre l'assemblage de notre projet.

 


Figure 28 - Implémentation dans la carte DE10-Lite



## Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié le développement d'un timer Intel 8254 qui était introduit en TD. Nous avons notamment utilisé le réseau de Petri que nous avons développé pour intégrer le système dans des circuits logiques programmables. Cela impliquait l'utilisation d'une machine à états pour simplifier la mise en œuvre de l'entité principale. Ce projet nous a également permis d'étudier l'implémentation de variables partagées en VHDL. Les variables partagées étaient nécessaires en raison des opérations de lecture et d'écriture de plusieurs entités. Cependant, ils n'étaient utilisés que dans les cas où une entité effectuait une lecture suivie d'une écriture. Les variables partagées ont été modélisées à l'aide de bascules RS et des signaux normaux ont été utilisés pour représenter d'autres variables. Après la mise en œuvre, nous avons étudié la synthèse de notre projet dans l'environnement Quartus et nous avons utilisé ces informations pour examiner les différents composants matériels générés par notre projet. Cela nous a permis de confirmer que les messages attendus avaient été utilisés. Par exemple, nous avons vérifié que des bascules étaient utilisées pour implémenter les variables partagées. Enfin, nous avons programmé la carte avec notre code VHDL. Cela impliquait de coupler les entrées et les sorties de notre code avec les entrées et les sorties physiques de la carte. Ensuite, nous avons vérifié que la fonctionnalité avait été correctement implémentée et que le timer fonctionnait comme prévu.

## Annexes

### Annexe 1 - Code du paquet "D7\_D0\_package.vhd"

```

1  library work;
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  package D7_D0 IS
6      TYPE RW_type IS (Latch, Least, Most, LeastMost);
7      function RW_convert (signal D : std_logic_vector(7 downto 0)) return RW_type;
8  end D7_D0;
9
10 package body D7_D0 is
11     function RW_convert (signal D : std_logic_vector(7 downto 0)) return RW_type is
12         variable rw: RW_type; -- local variable
13         variable RW_temp : std_logic_vector(1 downto 0);
14         begin
15             RW_temp(0) := D(4);
16             RW_temp(1) := D(5);
17             case RW_temp is
18                 when "00" => rw := Latch;
19                 when "01" => rw := Least;
20                 when "10" => rw := Most;
21                 when OTHERS => rw := Leastmost;
22             end case;
23             return rw; -- return min value
24         end;
25     end D7_D0;

```

## Annexe 2 - Code d'entité "gestionDialogue.vhd"

```

1  library work;
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4  use work.D7_D0.all;
5
6  entity gestionDialogue is
7  port ( RD, WR, A0, CS: IN std_logic;
8        sortie, charg_d: BUFFER std_logic;
9        latch_d : OUT std_logic;
10       d_buf_entree : IN std_logic_vector(15 downto 0);
11       d_buf_sortie : OUT std_logic_vector(15 downto 0);
12       D: BUFFER std_logic_vector(7 downto 0));
13  end gestionDialogue;
14
15  architecture behavioural of gestionDialogue is
16
17     SIGNAL D_RW, RW_op : RW_type := Least;
18     TYPE etat_rw IS (L,M);
19     SIGNAL Etat_w, Etat_r : etat_rw := L;
20
21  BEGIN
22     PROCESS(CS)
23     BEGIN
24         if( charg_d = '1' AND sortie = '1') then
25             charg_d <= '0'; sortie <= '0';
26         elsif( charg_d = '1' AND sortie = '0') then
27             charg_d <= '0';
28         elsif( charg_d = '0' AND sortie = '1') then
29             sortie <= '0';
30         elsif(FALLING_EDGE(CS)) then
31             --Reception controle
32             if(WR = '1' and RD = '0' and A0 = '1') then
33                 --set value of RW_signal
34                 D_RW <= RW_convert(D);
35                 if(D_RW = Latch) then
36                     latch_d <= '1';

```

```

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

else
    RW_op <= D_RW; --RW component of DP octet
    latch_d <= '0';
    sortie <= '1';
    -- testMSB
    if (D_RW = Most) then
        Etat_r <= M;
        Etat_w <= M;
    else
        Etat_r <= L;
        Etat_w <= L;
    end if;
end if;
--Reception data
elsif(WR = '1' and RD = '0' and A0 = '0') then
    sortie <= '1';
    if(etat_w = L) then
        --d_out buffer lsb
        d_buf_sortie(7 DOWNTO 0) <= D;
        -- test_etat_recLSB
        if(RW_op = LeastMost) then
            Etat_w <= M;
        else
            d_buf_sortie(15 DOWNTO 8) <= "00000000";
            charg_d <= '1';
        end if;
    else
        --d_out buffer msb
        d_buf_sortie(15 DOWNTO 8) <= D;
        -- test_etat_recMSB
        if(RW_op = LeastMost) then
            Etat_w <= L;
            charg_d <= '1';
        else
            d_buf_sortie(7 DOWNTO 0) <= "00000000";
            charg_d <= '1';
        end if;
    end if;
end if;

-- Envoi data
elsif(WR = '0' and RD = '1' and A0 = '0') then
    if(etat_r = L) then
        --d_out buffer lsb
        D <= d_buf_entree(7 DOWNTO 0);
    else
        --d_out buffer msb
        D <= d_buf_entree(15 DOWNTO 8);
    end if;
    -- test_etat_envoi
    if(RW_op = LeastMost) then
        if(Etat_r <= L) then
            Etat_r <= M;
        else
            Etat_r <= L;
            latch_d <= '0';
        end if;
    else
        latch_d <= '0';
    end if;
end if;
end if;
end process;
end behavioural;
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

```

## Annexe 3 - Code d'entité "gestionBuffer.vhd"

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY gestionBuffer IS
5  PORT ( latch_d : IN std_logic;
6        count_val : IN std_logic_vector (15 DOWNT0 0);
7        d_buf_out : OUT std_logic_vector (15 DOWNT0 0));
8  END ENTITY;
9
10 ARCHITECTURE behavior OF gestionBuffer IS
11 BEGIN
12     PROCESS (latch_d, count_val) IS
13     BEGIN
14         IF (latch_d = '0') THEN
15             d_buf_out <= count_val;
16         END IF;
17     END PROCESS;
18 END behavior;

```

## Annexe 4 - Code du décompteur\_mode0\_niveau1

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  ENTITY decompteur IS
6  PORT(  charg_d : IN std_logic;
7        d_buf_in : IN std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
8        gate : IN std_logic;
9        clk : IN std_logic;
10        C_OUT_VAL : BUFFER std_logic_vector(15 DOWNT0 0) := "0000000000000000100";
11        setZero : BUFFER std_logic := '0';
12        resetCharg_d : BUFFER std_logic := '0';
13  END decompteur;
14
15 ARCHITECTURE behaviour OF decompteur IS
16 BEGIN
17
18     PROCESS(clk)
19     BEGIN
20         IF rising_edge(clk) THEN
21             IF charg_d = '1' THEN
22                 C_OUT_VAL <= d_buf_in;
23                 resetCharg_d <= '1';
24             ELSE
25                 IF gate = '1' THEN
26                     C_OUT_VAL <= C_OUT_VAL - 1;
27                     IF (C_OUT_VAL = "0000000000000000") THEN
28                         setZero <= '1';
29                     END IF;
30                 END IF;
31             END IF;
32             -- Remis a zero
33             IF resetCharg_d = '1' THEN
34                 resetCharg_d <= '0';
35             END IF;
36             -- Remis a zero
37             IF setZero = '1' THEN
38                 setZero <= '0';
39             END IF;
40         END IF;
41     END PROCESS;
42 END behaviour;

```

## Annexe 5 - Code de l'entité "décompteur\_seule.vhd"

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  ENTITY decompeteur_seule IS
6  PORT(
7      charg_d : IN std_logic;           -- Demande de chargement
8      d_buf_in : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- Valeur de chargement
9      gate : IN std_logic;             -- Decompte ou faire rien
10     clk : IN std_logic;              -- Signal clock
11     count_val : BUFFER std_logic_vector(15 DOWNTO 0) := "00000000000000110"; -- Valeur de la sortie
12 END decompeteur_seule;
13
14 ARCHITECTURE behaviour OF decompeteur_seule IS
15 BEGIN
16     PROCESS(clk)
17     BEGIN
18         IF rising_edge(clk) THEN
19             -- Cas demande de chargement
20             IF charg_d = '1' THEN
21                 count_val <= d_buf_in;
22             ELSE
23                 IF gate = '1' THEN -- Cas decompeter
24                     count_val <= count_val - 1;
25                 END IF;
26             END IF;
27         END IF;
28     END PROCESS;
29 END behaviour;

```

## Annexe 6 - Code de l'entité "resetDemandeChargement.vhd"

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY resetDemandeChargement IS
5  PORT(
6      clk : IN std_logic;
7      charg_d : IN std_logic;
8      resetCharge_d: OUT std_logic := '0');
9  END resetDemandeChargement;
10
11 ARCHITECTURE behaviour OF resetDemandeChargement IS
12 BEGIN
13     PROCESS(clk)
14     BEGIN
15         IF (rising_edge(clk)) THEN
16             IF(charg_d = '1') THEN
17                 resetCharge_d <= '1';
18             ELSE
19                 resetCharge_d <= '0';
20             END IF;
21         END IF;
22     END PROCESS;
23 END behaviour;

```

## Annexe 7 - Code de l'entité "detectionZero.vhd"

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY detectionZero IS
5  PORT(  sortie_out : OUT std_logic := '0';           -- Signal de la sortie default a 0
6        count_val : IN std_logic_vector(15 DOWNT0 0)); -- Valeur du decompteur
7  END detectionZero;
8
9  ARCHITECTURE behaviour OF detectionZero IS
10 BEGIN
11     PROCESS(count_val)
12     BEGIN
13         IF(count_val = "0000000000000000") THEN
14             sortie_out <= '1';
15         ELSE
16             sortie_out <= '0';
17         END IF;
18     END PROCESS;
19 END behaviour;

```

## Annexe 8 - Code du décompteur\_mode0\_niveau2

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY decompteur IS
5  PORT(  charg_d : IN std_logic;                       -- Demande de chargement
6        d_buf_in : IN std_logic_vector(15 DOWNT0 0); -- Valeur de chargement
7        gate : IN std_logic;                          -- Decompte ou faire rien
8        clk : IN std_logic;                          -- Signal clock
9        count_val : BUFFER std_logic_vector(15 DOWNT0 0) := "00000000000000110"; -- Valeur de la sortie
10       set_zero_signal : OUT std_logic := '0';        -- Zero au debout
11       resetCharge_d : OUT std_logic := '0';         -- Zero au debout
12  END decompteur;
13
14  ARCHITECTURE behaviour OF decompteur IS
15  --component declarations
16  component detectionZero is
17  PORT(  sortie_out : OUT std_logic := '0';           -- Signal de la sortie default a 0
18        count_val : IN std_logic_vector(15 DOWNT0 0)); -- Valeur de la sortie
19  END component;
20
21  component resetDemandeChargement is
22  PORT(  clk : IN std_logic;
23        charg_d : IN std_logic;
24        resetCharge_d : OUT std_logic := '0');
25  END component;
26
27  component decompteur_seule is
28  PORT(  charg_d : IN std_logic;                       -- Demande de chargement
29        d_buf_in : IN std_logic_vector(15 DOWNT0 0); -- Valeur de chargement
30        gate : IN std_logic;                          -- Decompte ou faire rien
31        clk : IN std_logic;                          -- Signal clock
32        count_val : BUFFER std_logic_vector(15 DOWNT0 0) := "00000000000000110"; -- Valeur de la sortie
33  END component;
34  BEGIN
35      zeroDetection : detectionZero PORT MAP(set_zero_signal, count_val);
36      resetChargement : resetDemandeChargement PORT MAP(clk, charg_d, resetCharge_d);
37      decl: decompteur_seule PORT MAP(charg_d, d_buf_in, gate, clk, count_val);
38  END behaviour;

```

## Annexe 9 - Code de la bascule RS (Set-Reset)

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY gestionVarPartagee IS
5  PORT ( S: IN std_logic;
6        R: IN std_logic;
7        Q: BUFFER std_logic);
8  END gestionVarPartagee;
9
10 ARCHITECTURE behaviour OF gestionVarPartagee IS
11
12     SIGNAL notQ : STD_LOGIC;
13
14 BEGIN
15     Q <= R nor notQ;
16     notQ <= S nor Q;
17 END behaviour;

```

## Annexe 10 - Code du timer

```

1  library work;
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  ENTITY timer IS
6  PORT ( RD, WR, A0, CS, clk, gate : IN std_logic;
7        val_out, charg_d_out : OUT std_logic;
8        D : IN std_logic_vector(7 downto 0);
9        DOUT : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
10        d_out_latch : OUT std_logic_vector(15 downto 0));
11 end timer;
12
13 architecture behavioural of timer is
14
15     --component declarations
16     component gestionBuffer is
17     PORT ( latch_d : IN std_logic;
18           count_val : IN std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
19           d_buf_out : OUT std_logic_vector (15 DOWNTO 0));
20     end component;
21
22     component decompteur is
23     PORT( charg_d : IN std_logic;
24           d_buf_in : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
25           gate : IN std_logic;
26           clk : IN std_logic;
27           count_val : BUFFER std_logic_vector(15 DOWNTO 0) := "0000000000000110";
28           set_zero_signal : OUT std_logic:='0';
29           resetCharge_d : OUT std_logic:='0');
30     end component;
31
32     -- Demande de chargement
33     -- Valeur de chargement
34     -- Decompte ou faire rien
35     -- Signal clock
36     -- Valeur de la sortie
37     -- Zero au debout
38     -- Zero au debout

```



```

32 component gestionDialogue is
33     PORT( RD, WR, A0, CS: IN std_logic;
34           sortie, charg_d: BUFFER std_logic;
35           latch_d : OUT std_logic;
36           d_buf_entree : IN std_logic_vector(15 downto 0);
37           d_buf_sortie : OUT std_logic_vector(15 downto 0);
38           D: IN std_logic_vector(7 downto 0);
39           DOUT: OUT std_logic_vector(7 downto 0));
40 end component;
41
42 component gestionVarPartagee is
43     PORT( S: IN std_logic;
44           R: IN std_logic;
45           Q: BUFFER std_logic);
46 end component;
47
48 --Signal declarations
49 SIGNAL charg_d_set, charg_d_reset, charg_d_out_timer, sortie_out_set, sortie_out_reset, latch_d_timer: std_logic;
50 SIGNAL count_val_timer, d_buf_in_timer, d_buf_out_timer: std_logic_vector (15 DOWNT0 0);
51 SIGNAL sortie_out_timer: std_logic := '0';
52
53 begin
54     d_out_latch <= d_buf_out_timer;
55     charg_d_out <= charg_d_out_timer;
56     val_out <= sortie_out_timer;
57
58 --Port maps
59 GD : gestionDialogue PORT MAP(RD, WR, A0, CS, sortie_out_reset, charg_d_set, latch_d_timer, d_buf_out_timer, d_buf_in_timer, D, DOUT);
60
61 varPartagee_charg_d: gestionVarPartagee PORT MAP(charg_d_set, charg_d_reset, charg_d_out_timer);
62 varPartagee_sortie_out: gestionVarPartagee PORT MAP(sortie_out_set, sortie_out_reset, sortie_out_timer);
63
64 sB : gestionBuffer PORT MAP(latch_d_timer, count_val_timer, d_buf_out_timer);
65 D1 : decompteur PORT MAP(charg_d_out_timer, d_buf_in_timer, gate, clk, count_val_timer, sortie_out_set, charg_d_reset);
66
67 end behavioural;

```

## Annexe 11 - Code d'entité tête de la carte

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY top_DE10 IS
5      PORT ( CLOCK_50 : IN std_logic;
6            SW : IN std_logic_vector(9 downto 0);
7            KEY : IN std_logic_vector(1 downto 0);
8            LED : OUT std_logic_vector(9 downto 0);
9            HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5 : OUT std_logic_vector(6 downto 0));
10     -- PORT ( HEX00,HEX01,HEX02,HEX03,HEX04,HEX05,HEX06 : OUT std_logic);
11 END top_DE10;
12
13 ARCHITECTURE arch_top OF top_DE10 IS
14     --Components declaration
15     COMPONENT Dvide_Freq
16     PORT (in_clk : IN std_logic; out_cpt23 : OUT std_logic);
17     END COMPONENT;
18
19     COMPONENT DCB is
20     port (data1 : IN std_logic_vector (3 downto 0);
21           segm : OUT std_logic_vector (6 downto 0) );
22     end COMPONENT;
23
24     COMPONENT timer IS
25     PORT ( RD, WR, A0, CS, clk, gate : IN std_logic;
26           val_out, charg_d_out : OUT std_logic;
27           D : IN std_logic_vector(7 downto 0);
28           DOUT : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
29           d_out_latch : OUT std_logic_vector(15 downto 0));
30     END COMPONENT;
31
32     -- signals declaration
33     SIGNAL CS, RD, WR, A0, gate, CLK, val_out, charg_d_out: std_logic;
34     SIGNAL D, DOUT: std_logic_vector(7 downto 0);
35     SIGNAL d_out_latch: std_logic_vector(15 downto 0);

```

```

36 BEGIN
37 --Inputs
38     CS <= KEY(0);
39     RD <= SW(0);
40     WR <= SW(1);
41     A0 <= SW(2);
42     gate <= SW(3);
43     D <= SW(9 downto 4) & "00";
44
45 -- Display LEDs
46     LED(0) <= RD;
47     LED(1) <= WR;
48     LED(2) <= A0;
49     LED(3) <= gate;
50     LED(4) <= CS;
51     LED(7) <= charg_d_out;
52     LED(8) <= val_out;
53     LED(9) <= clk;
54 -- Other LEDs off
55     LED(6 downto 5) <= "00";
56
57 -- Divide input frequency 50 MHz by 2 exp 24
58 Divide : Dvide_Freq PORT MAP ( in_clk => CLOCK_50, out_cpt23 => clk);
59
60 -- Display 7 segments
61 -- LSB of DOUT on Seg 0
62     DCB1 : DCB PORT MAP (datai => DOUT(3 downto 0), segm => HEX0);
63 -- MSB of DOUT on Seg 1
64     DCB2 : DCB PORT MAP (datai => DOUT(7 downto 4), segm => HEX1);
65 -- d_buf_out on Seg 2 to 5
66     DCB3 : DCB PORT MAP (datai => d_out_latch(15 downto 12), segm => HEX5);
67     DCB4 : DCB PORT MAP (datai => d_out_latch(11 downto 8), segm => HEX4);
68     DCB5 : DCB PORT MAP (datai => d_out_latch(7 downto 4), segm => HEX3);
69     DCB6 : DCB PORT MAP (datai => d_out_latch(3 downto 0), segm => HEX2);
70 -- Instance of timer
71     timer1: timer PORT MAP (RD, WR, A0, CS, clk, gate, val_out, charg_d_out, D, DOUT, d_out_latch);
72 END arch_top;

```

**INSA Rennes**

20 Avenue des Buttes de Coësmes  
CS 70839  
35708 Rennes Cedex 7

Tél. +33 (0) 2 23 23 82 00  
Fax +33 (0) 2 23 23 83 96

[www.insa-rennes.fr](http://www.insa-rennes.fr)

**INSA**

UNIVERSITE  
BRETAGNE  
LOIRE

**Cti**  
Commission  
des Titres d'Ingénieur

